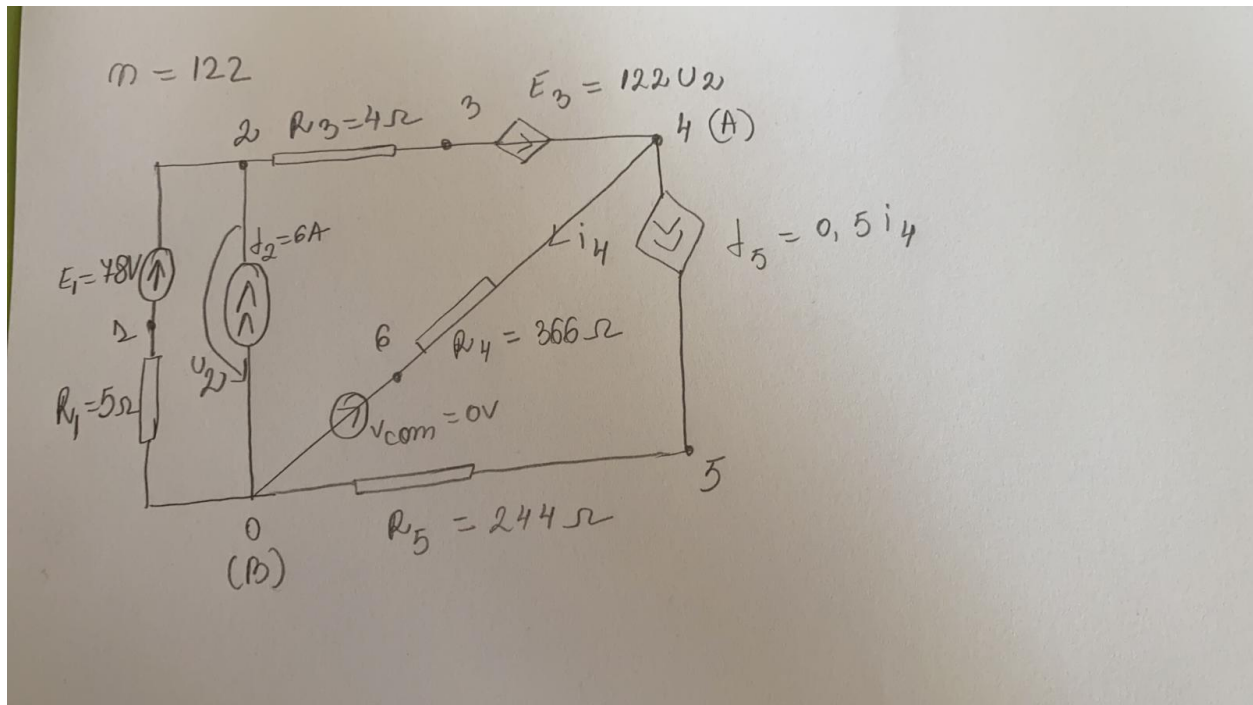


COLOCVIU-BAZELE ELECTROTEHNICII

Problema 1



Problema 1

```

R1 1 0 5
R3 2 3 4
R4 4 6 366
R5 0 5 244
V1 2 1 78
I2 0 2 6
Vcom 6 0 0
F5 4 5 Vcom 0.5
E3 4 3 2 0 122
.DC V1 78 78 1
.PRINT DC V(4,0) I(R4)
.END

```

```

□
**** 05/27/21 12:13:45 ***** Evaluation PSpice (Nov 1999) *****

Problema 1

****      CIRCUIT DESCRIPTION

*****

R1 1 0 5
R3 2 3 4
R4 4 6 366
R5 0 5 244
V1 2 1 78
I2 0 2 6
Vcom 6 0 0
F5 4 5 Vcom 0.5
E3 4 3 2 0 122
.DC V1 78 78 1
.PRINT DC V(4,0) I(R4)
.END
□
**** 05/27/21 12:13:45 ***** Evaluation PSpice (Nov 1999) *****

Problema 1

****      DC TRANSFER CURVES              TEMPERATURE =  27.000 DEG C

*****

<
problem1.c... problem1(a...
Circuit read in and checked, no errors
^ |X|

**** 05/27/21 12:13:45 ***** Evaluation PSpice (Nov 1999) *****

Problema 1

****      DC TRANSFER CURVES              TEMPERATURE =  27.000 DEG C


*****

V1          V(4,0)      I(R4)
7.800E+01   3.756E+03   1.026E+01

JOB CONCLUDED
TOTAL JOB TIME          0.00
□
<

```

Problema 2:

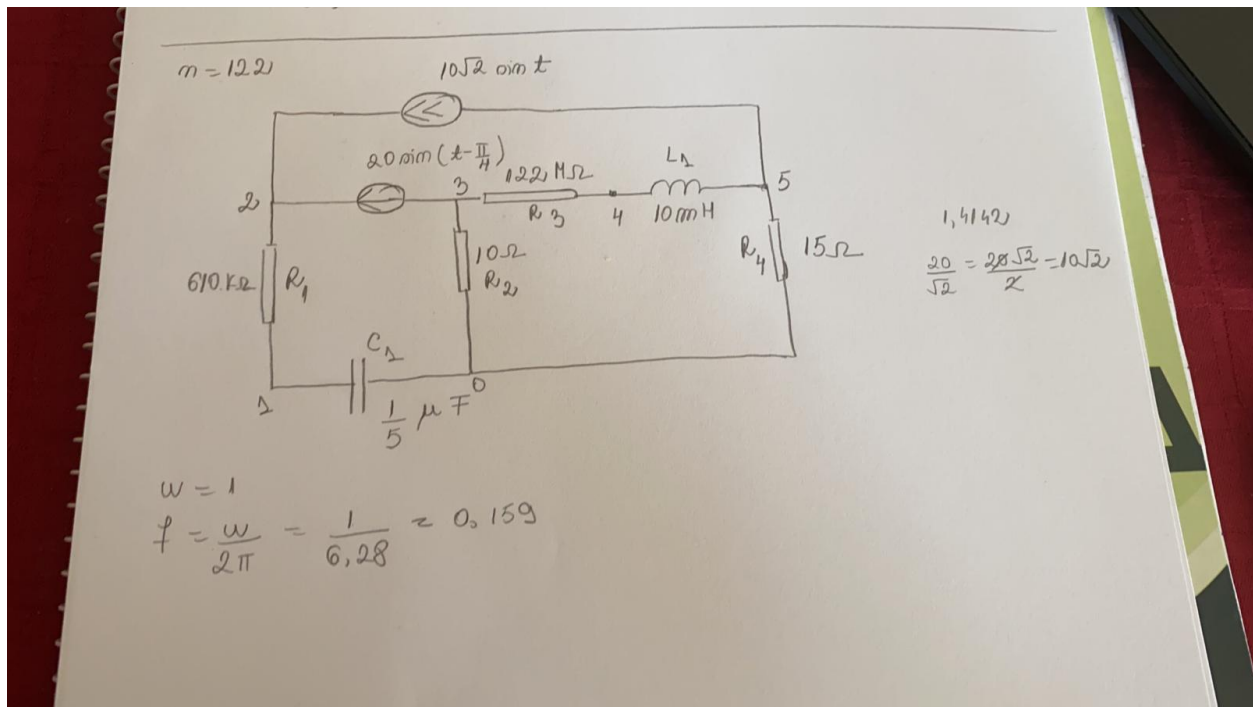

Problema 2

R1 1 2 610k

R2 3 0 10

R3 3 4 122000000

R4 5 0 15

L1 4 5 10m

C1 1 0 1/5u

V1 2 3 AC 14.14 -45

I1 5 2 AC 10 0

.AC LIN 1 0.159 0.159

.PRINT AC IR(V1) II(V1) IM(V1)

.END

Problema 2

**** CIRCUIT DESCRIPTION

```
R1 1 2 610k
R2 3 0 10
R3 3 4 122000000
R4 5 0 15
L1 4 5 10m
C1 1 0 1/5u
V1 2 3 AC 14.14 -45
I1 5 2 AC 10 0
.AC LIN 1 0.159 0.159
.PRINT AC IR(V1) II(V1) IM(V1)
.END
```

□

**** 05/27/21 12:26:40 ***** Evaluation PSpice (Nov 1999) *****

Problema 2

**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C

NODE	VOLTAGE	NODE	VOLTAGE	NODE	VOLTAGE	NODE	VOLTAGE
------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

```

NODE   VOLTAGE   NODE   VOLTAGE   NODE   VOLTAGE   NODE   VOLTAGE
(  1)   0.0000 (  2)   0.0000 (  3)   0.0000 (  4)   0.0000
(  5)   0.0000

```

```

VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME          CURRENT

```

```

V1            0.000E+00

```

```

TOTAL POWER DISSIPATION  0.00E+00  WATTS

```

□

```

**** 05/27/21 12:26:40 ***** Evaluation PSpice (Nov 1999) *****

```

Problema 2

```

****      AC ANALYSIS                      TEMPERATURE =  27.000 DEG C

```

```

*****


```

```

FREQ      IR(V1)      II(V1)      IM(V1)
1.590E-01  1.000E+01  1.639E-05  1.000E+01

```

Problema 3:

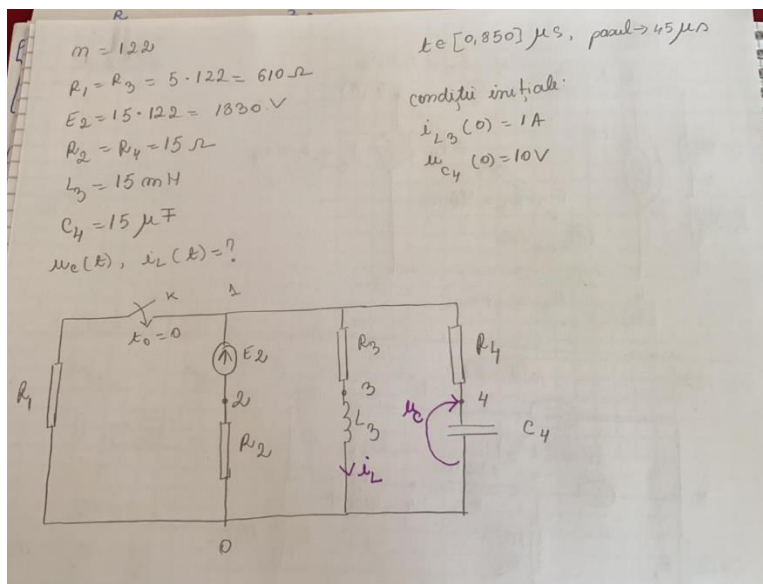

Problema 3

R1 0 1 610

R2 2 0 15

R3 1 3 610

R4 1 4 15

L3 3 0 15m IC=1

C4 0 4 15u IC=10

V2 1 2 1830

.TRAN 45us 850us 0us

.PROBE

.END

