## **EXEMPLUL 2**




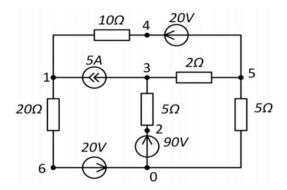



Fig.3. Circuitul de simulat

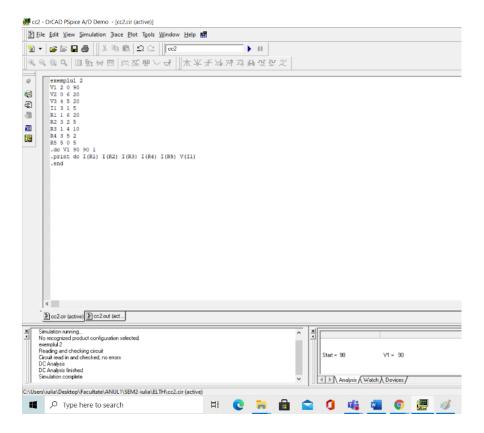


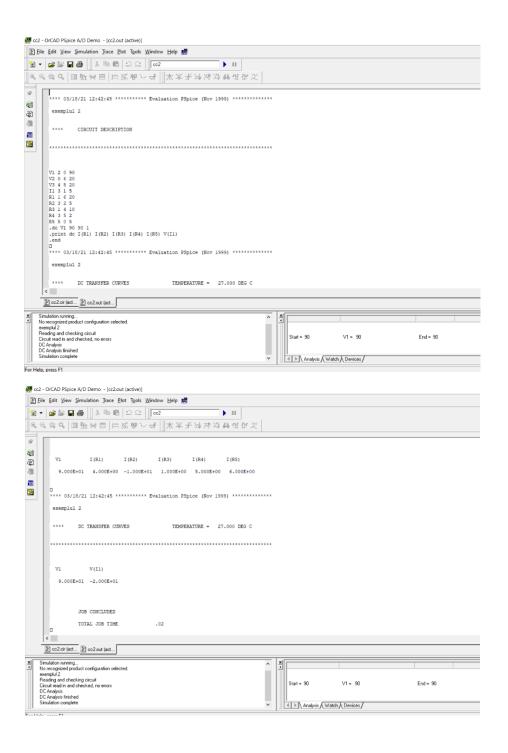


## TEMA1

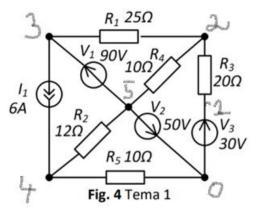


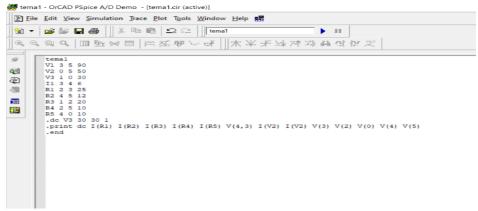


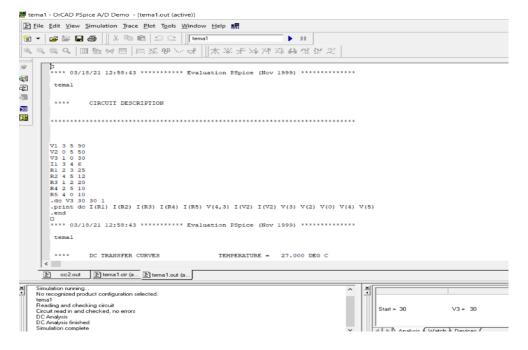


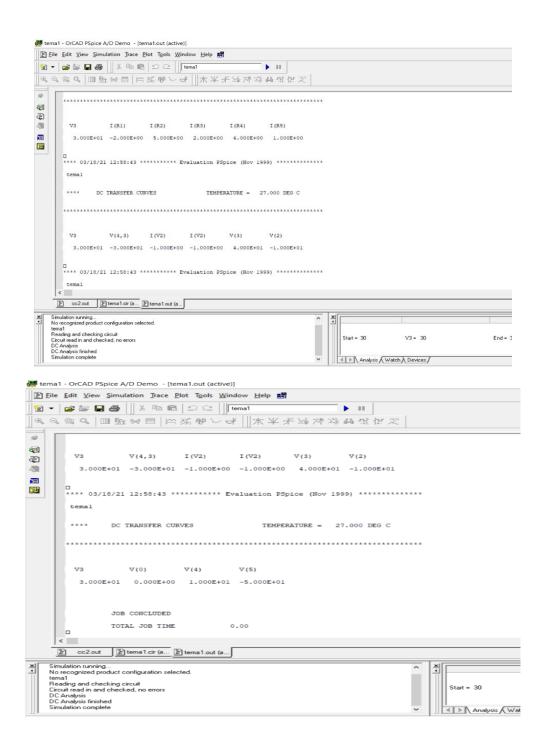


## TEMA2

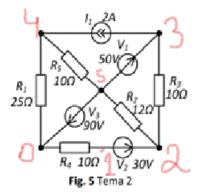

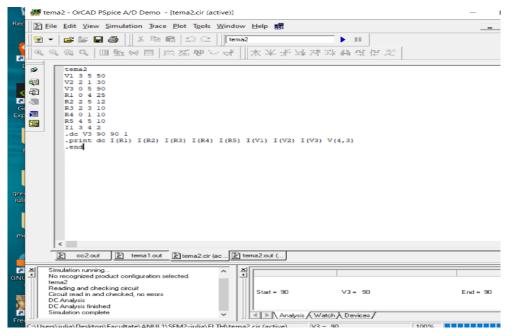

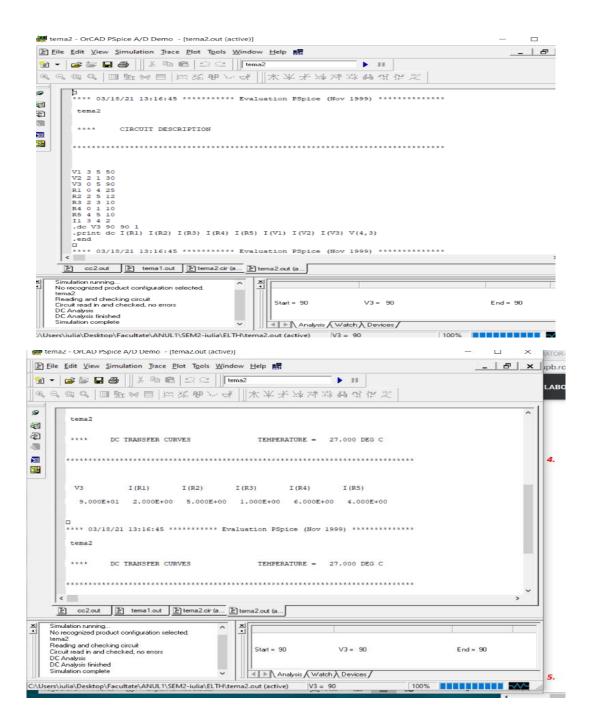

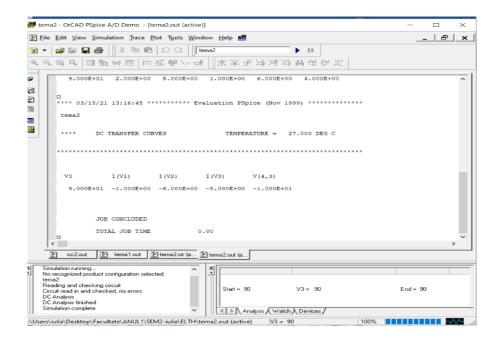

## TEMA3

